

ANALOGUE ZONE (6)

คุณรู้จักแบบภาค่ายไฟ ที่ใช้หลอด

สาระนี้ อุชลับกิพย์

ตอนที่แล้วได้เสนอ 2A3 ในแบบของซิงเกิลเอนด์ แต่ภาค่ายไฟยังเป็น solid state คืออย่างใช้ไดโอดทำเรกติไฟร์ อยู่ในตอนนี้จะเสนอวงจรภาค่ายไฟที่ใช้หลอดในแบบ ฟลูเวฟ เพื่อเข้าสู่ความคลาสสิกสุดๆ เมื่อไม่นานมานี้ที่บ้านหนึ่งมีหลอดเรกติไฟร์ให้เล่นมากมายโดยเฉพาะร้าน ช.ชัยชนะ ผู้เคยได้ 5AR4 จากที่นี่ด้วยแต่เดียวันนี้ไม่ทราบว่ายังมีอีกหรือเปล่า สำหรับวงจรซิงเกิลเอนด์ทั้งสองแบบคือ EL34,2A3 สามารถใช้ 5AR4 ได้สบายๆ ดาต้าของหลอดเบอร์นี้แสดงให้ดูในรูปที่ 1 หากต้องการความหวานค่าของเสียงก็ต้องใช้ Choke จะเห็นว่าในดาต้าจะบอกรายละเอียดของแรงดัน AC ที่ใช้ และแรงดัน DC ที่ได้ทางเอาท์พุท จากดาต้าจะเห็นว่าข้อบ่งชี้คือห้ามใช้ ตัวเก็บประจุที่มีค่าเกิน 60 nF เพราะอาจทำความเสียหายต่อหลอดได้ วงจรและวิธีต่อเป็นไปตามรูปที่ 2 หลอด 5AR4 นี้เป็นหลอดแบบไดเรกซีดเตอร์คือไม่มีขั้วคาโนด แรงดันเอาท์พุกจะมาจากการใช้หลอด เนื่องจากต้องใช้

AMPEREX TUBE TYPE 5AR4/GZ34

The 5AR4/GZ34 is a high vacuum, full-wave rectifier capable of output currents up to 250 milliamperes. The indirectly heated cathode is connected directly to the heater. Its small size and generous ratings make it particularly suitable for application in new, compact Hi-Fi component designs.

GENERAL CHARACTERISTICS

ELECTRICAL

Heater	Indirectly heated cathode, coated unipotential
Heater Voltage (A.C.)	5.0 volts
Heater Current	1.9 amps

MECHANICAL

Base	Octal, 5 pin
Maximum Overall Length	3 25/64 inches
Maximum Diameter	1 1/8 inches

MAXIMUM RATINGS (DESIGN CENTER VALUES)

Maximum Peak Inverse Voltage	1500 volts
Maximum Peak Current (per plate)	750 Ma
A.C. Supply (plate-to-plate) Voltage (rms)	1100 volts
Maximum D.C. Output Current	250 Ma
Maximum Capacity (condenser input filter)	60 μ F

Typical Operating Conditions Condenser Input Filter

A.C. Supply Voltage (plate-to-plate) (rms)	2x300	2x350	2x400	2x450	2x500	2x550	volts
Limiting Resistor ^a (minimum)	75	100	125	150	175	200	ohms
D.C. Output Current	250	250	250	250	250	250	Ma
D.C. Output Voltage ^b	330	380	430	480	560	640	volts


Choke Input Filter

A.C. Supply Voltage (plate-to-plate) (rms)	2x300	2x350	2x400	2x450	2x500	2x550	volts
Inductance	10	10	10	10	10	10	henries
Limiting Resistor	0	0	0	0	0	0	ohms
D.C. Output Current	250	250	250	250	250	250	mA
D.C. Output Voltage ^b	250	290	330	375	420	465	volts


^a Per Plate

^b At maximum values

รูปที่ 1 : ดาต้าของหลอด 5AR4

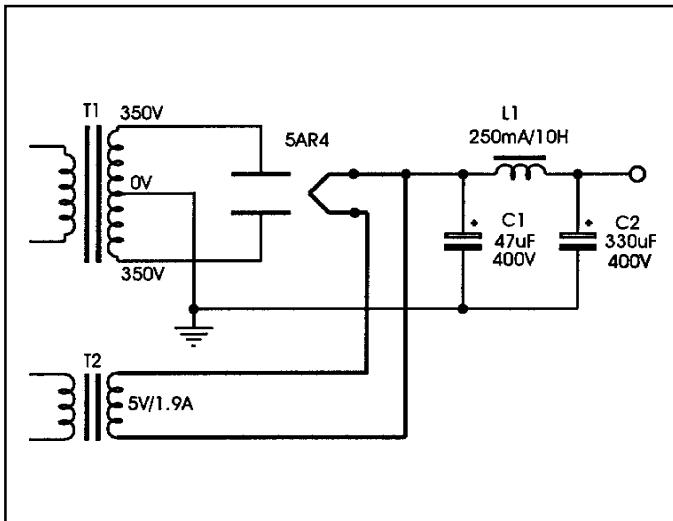


รูปที่ 2 : วงจรrectifierแบบ C อินพุต

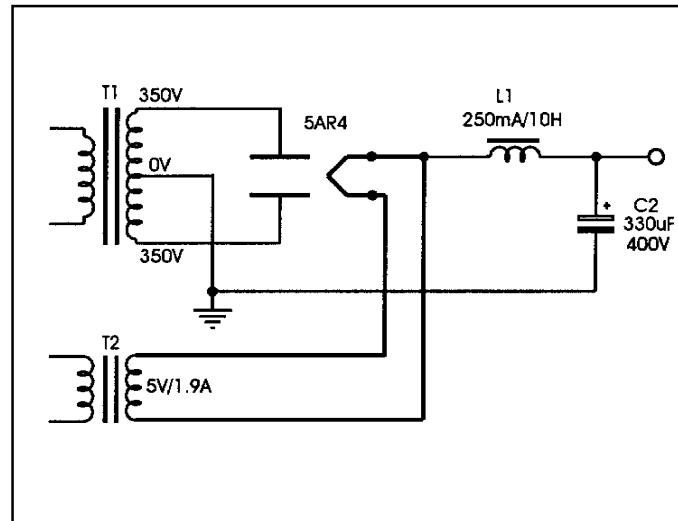

รูปที่ 3 : วงจรrectifierแบบ Choke อินพุต

จุดเสี้ยหลดดต้องแยกต่างหากจากชุดอื่น อันที่จริงก็ต้องแยกอยู่แล้ว เพราะต้องการ แรงดันจุดเสี้ยหลดดที่ 5V /1.9A แบบ AC ยังมีหลอดด้วยอ่อนนิยมอีกเบอร์คือ 5U4G ยอดซิตสำหรับกีต้าร์แอมป์ไม่ค่อยชอบ เสียงของ 5U4G เท่าไนก็มีความรู้สึกว่า 5AR4 จะหวานกว่า วงจรในรูปที่ 2 นั้นสามารถเล่นได้อีกและยังให้ความหวาน หยดแต่คุณต้องแลกกับประสิทธิภาพทาง เอ้าท์พุต ผ่านใช้งานรูปแบบที่เรียกว่า Choke Input กันแอนป์ชิ่งเกล่อนด์ของผู้ที่ ส่องตัวเพราะ ติดใจในความหวานหยดของมัน วงจรเป็นแบบในรูปที่ 3 จะเห็นว่าแรงดันจะ ตกครึ่ม Choke เป็นจำนวนมหาศาล และ จะมีความร้อนมากด้วยแต่ต้องยอมครับ เพื่อแลกกับเสียงที่ได้ ผ่านมีกราฟแสดงขึ้นมา จากงาน Simulate เปรียบเทียบของวง จรทั้งสองแบบมีหลอด rectifier ที่เป็น หลอดสมัยใหม่คือ หลอดเบอร์ EZ81 ซึ่งผ่านได้แนะนำแล้วใน Tweak Shop (ตอนที่ 5) แต่ยังไม่ได้แสดงวงจร หลอดเบอร์ นี้ยังมีขายที่ร้าน ช.ชัยชนะ ถ้าหากจะนำไปใช้ กับแอนป์ตามที่ได้เสนอ ต้องใช้ส่องหลอด ขนาดกันตามรูปที่ 4 หลอดสมัยใหม่และมี ประสิทธิภาพสูง ให้เสียงที่ดีกว่าหลอด ที่มีเสเปคใกล้เคียงกันอย่าง 5Y3G โดยสืบเชิง คาดการณ์ของมันดูได้ใน Tweak Shop เล่ม เดียวกันนี้ วิธีใช้ในแบบต่างๆ ก็เสนอ

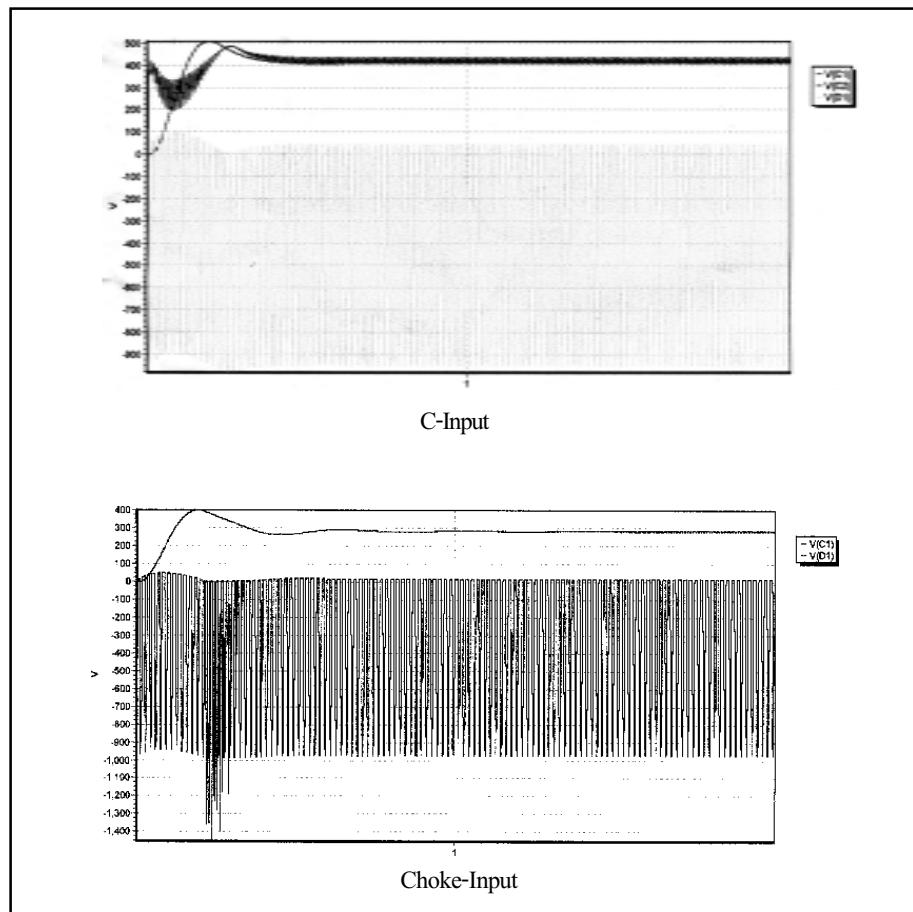


กราฟที่ได้จากการ ซิมูเลต (Simulate)

ไว้แล้วด้วยครับ

มีท่านผู้อ่านหลายท่านได้โทรศัพท์ คุยกันกับผมชี้งโดยมากแล้วก็จะเป็นคน จากต่างจังหวัด ผ่านยินดีมากครับที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับคำแนะนำต่างๆ

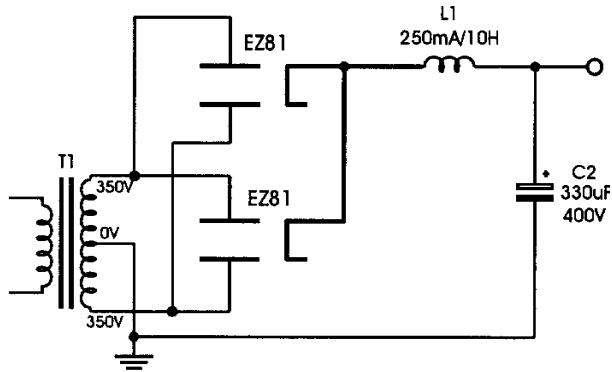เดย์เมืองอ่านอย่างได้ปรีหลดดแบบที่สามารถ ปรับทุกๆแผลได้ สมัยนี้ก็จะหายากพอสมควร มีแบบเดียวที่ให้เสียงได้ดีและเลื่อน เพล้นอย่างสุดก็คือวงจรแบบ passive ผ่านไปคัน Jerome และดูว่าันจะให้เสียงได้




รูปที่ 4 : วงจรเรกติไฟร์แบบใช้หลอดคู่



ดีทีเดียวก็เล่นนำลงให้เป็นของแคม
วงจรตามขุ่ปีที่ 5 ข้อดีก็ได้นอกไปแล้วว่าเสียงดี
แต่ไม่ขอเสียคือเสียงมีสีสันน้อยและอัตรา^{ชัย}
ขยายจะตกลงไปมาก จึงจำเป็นที่จะต้อง^{ชัย}
มีวงจรขยายอีกหนึ่งสเตจมาเพิ่มอัตราขยาย^{ชัย}
วงจรต่างๆ ที่ผมได้เคยเสนอไปสามารถนำมา^{ชัย}
ใช้ได้ท่านสามารถเลือกได้ตามสะดวก
คราวหน้าผมจะเสนอโครงงานปีฯ โถน
คราวนี้ขอจบแค่นี้ก่อนผมจะรีบไปทำโครง
งานแอมป์ชิ้งเกล่อนค่าราคายังคงมา^{ชัย}
เสนอครับ ขอฝากอีกอย่างคือไลน์คอนโทรล
หลอดที่ผมได้เสนอไปเพื่อฉบับที่แล้วผม
ได้ทำเป็นเครื่องสำเร็จโดยมีวงจรหน่วยแล้ว
ครับสนใจจะลองฟังหรือจะซื้อเครื่องก็โทรมา^{ชัย}
ถามรายละเอียดกัน ผมย้ายที่เชียงตันฉบับนี้^{ชัย}
แล้ว เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์^{ชัย} ด้วย^{ชัย}
ถ้ามีเรื่องคุยหรืออยากรู้อะไรก็โทรเข้าที่^{ชัย}
01-9052133 หรือเขียนมาคุยกันที่...

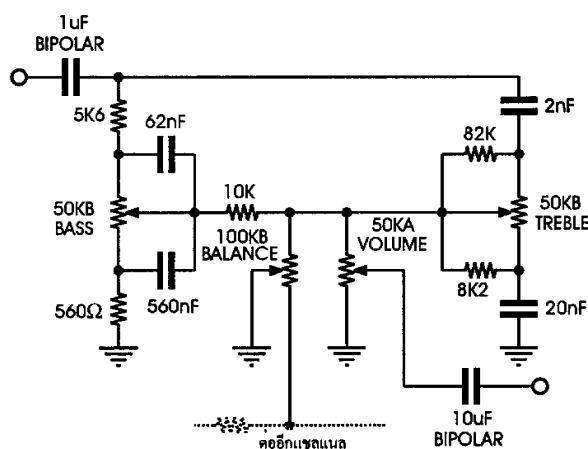E-MAIL : yanamps@yahoo.com ครับ
สวัสดีครับ.



รูปที่ 5 : วงจรรีกนแบบ พาสซีฟ (Passive)

GEW